
Digitaltechnik

Kapitel 4, Kombinatorische Schaltungen

Prof. Dr.-Ing. M. Winzker

Nutzung nur für Studierende der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg gestattet.
(Stand: 20.03.2019)



4.1 Schaltfunktionen

- Die Schaltalgebra verwendet Variablen und Konstanten (ähnlich wie Algebra)
 - In der **Algebra** gibt es **unendlich** viele Konstanten; Variablen können unendlich viele Werte annehmen
 - In der **Schaltalgebra** gibt es nur **zwei** Konstanten (0 und 1); Variable können nur zwei Werte annehmen (0 und 1)
- Funktionen, bei denen Eingangs- und Ausgangswerte nur die Werte 0 und 1 annehmen können, bezeichnet man als **binäre Schaltfunktionen**, **boolesche Schaltfunktionen** oder einfach **Schaltfunktionen**
- Das Adjektiv boolesch weist darauf hin, dass die Funktion nach der **Booleschen Algebra** berechnet wird (nach dem engl. Mathematiker G. Boole)
- Digitale Schaltungen führen in **Schaltgliedern** eine **boolesche Verknüpfung** von **Eingangsvariablen** zu einer **Ausgangsvariablen** durch
 - Schaltgliedern bezeichnet man auch **Verknüpfungsglieder** oder **Gatter**
 - Statt boolesch spricht man auch von **logisch** (z.B. logische Verknüpfung)

Die Schaltalgebra beschreibt die Rechenregeln zum Umgang mit den Werten 0 und 1; physikalische Eigenschaften, wie Spannungspegel, werden nicht beschrieben

  Beispiel: Einfache Alarmanlage

- Eine Tür (T) und zwei Fenster (F1, F2) sollen überwacht werden
- Mit einem Schalter (S) wird die Alarmanlage ein- oder ausgeschaltet
 - Binäre Werte also ,0' oder ,1'.
 - ,1' bedeutet jeweils „aktiv“: Tür oder Fenster offen, Anlage eingeschaltet
- Ausgang A zeigt mit einer ,1' einen Alarm an
 - An A ist eine Alarmhupe angebracht




- Erstellung der Schaltung hier direkt aus der Aufgabenstellung
- Später wird systematische Vorgehensweise erläutert

Darstellung von Schaltfunktionen

- Im folgenden bezeichnen A, B, ... Eingangsvariablen und Y die Ausgangsvariable
- In einer Schaltfunktion ist die Ausgangsvariable von den Eingangsvariablen abhängig: $Y = f(A, B)$
- Eine boolesche Verknüpfung kann durch ein **Schaltzeichen** dargestellt werden

$$Y = f(A, B, C)$$

 

Funktionstabelle

- Die Funktionalität einer Schaltfunktion wird oft über eine **Funktionstabelle** (**Wahrheitstabelle**) angegeben
- Dabei wird für jede mögliche Kombination der Eingangsvariablen die Ausgangsvariable bestimmt
 - Bei n Eingangsvariablen sind 2^n Kombinationen möglich
 - Für häufig vorkommende Funktionen mit 2-4 Eingangsvariablen ist eine Funktionstabelle noch relativ übersichtlich

Beispiel Majoritätsschaltung

- Schaltung bildet die Mehrheit aus drei Eingangswerten
- Drei Eingänge A, B, C. Wenn zwei oder drei Eingänge '1' sind, soll auch der Ausgang Y '1' sein. Ansonsten ist der Ausgang '0'.
- Anwendung: Sicherheitsschaltung für redundante Systeme
 - Eine Fabrikhalle hat drei Rauchmelder und nur wenn zwei Rauchmelder auslösen, wird ein Alarm gemeldet und die Fabrikation gestoppt.
 - Ein Fehler in einem Rauchmelder kann also keinen Alarm auslösen.

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Funktionstabelle mit Don't-Care

- Bei Funktionstabellen kann für eine oder mehrere Eingangskombinationen keine Ausgabe spezifiziert sein
 - Bestimmte Eingangskombinationen kommen laut Aufgabenstellung nicht vor
 - Das Ergebnis bestimmter Eingangskombinationen wird nicht verwendet
- Der nicht definierte Ausgang wird als „Don't-Care“ bezeichnet
 - Kennzeichnung mit Strich ‚-‘ in der Funktionstabelle gekennzeichnet

Beispiel

- Primzahlerkennung für die Zahlen 0 bis 9
 - Zahlen als vierstellige Dualzahl $A(3:0)$
 - 6 von 16 Kombinationen unbenutzt
- Beim Schaltungsentwurf können die Don't-Care-Einträge benutzt werden, um eine möglichst kleine und damit kostengünstige Schaltung zu entwerfen

$A(3:0)$	Y	Zahlenwert
0 0 0 0	0	0
0 0 0 1	0	1
0 0 1 0	1	2
0 0 1 1	1	3
0 1 0 0	0	4
0 1 0 1	1	5
0 1 1 0	0	6
0 1 1 1	1	7
1 0 0 0	0	8
1 0 0 1	0	9
1 0 1 0	-	
1 0 1 1	-	
1 1 0 0	-	
1 1 0 1	-	
1 1 1 0	-	
1 1 1 1	-	

Verknüpfung mit einer Schaltvariable




- Frage: Wie viele verschiedene Schaltfunktionen mit einer Eingangsvariable gibt es?

- Antwort: 4

Ausgang Y		Bezeichnung
für: A=0	A=1	
0	0	Konstante 0
0	1	Identität
1	0	Negation
1	1	Konstante 1

- In der Praxis sinnvoll ist die Negation. Sie wird beschrieben als $Y = \bar{A}$ oder $Y = \neg A$ (sprich: „Y ist gleich nicht A“).
- Die Identität wird beschrieben als $Y = A$

- Die Schaltzeichen sind:

   

- Frage: Wie viele verschiedene Schaltfunktionen mit zwei Eingangsvariablen gibt es?
- Antwort: 16 (Aber einige dieser Schaltfunktionen sind trivial)

Grundverknüpfungen der Schaltalgebra

- Die Grundfunktionen der Schaltalgebra sind **UND-Verknüpfung**, **ODER-Verknüpfung** und **Negation**. Alle anderen Schaltfunktionen lassen sich aus Kombinationen dieser Grundfunktionen darstellen.

UND-Verknüpfung


- Bei einer UND-Verknüpfung (**Konjunktion**) ist die Ausgangsvariable nur dann 1, wenn Eingang A **und** Eingang B gleich 1 sind
- Die UND-Verknüpfung wird beschrieben als

$$Y = A \wedge B \quad \text{oder} \quad Y = A \& B$$


(sprich: „Y ist gleich A und B“)

- Mit einer UND-Verknüpfung können auch mehr als zwei Variablen verknüpft werden

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

 

Grundverknüpfungen der Schaltalgebra (II)


ODER-Verknüpfung

- Bei einer ODER-Verknüpfung (**Disjunktion**) ist die Ausgangsvariable dann 1, wenn Eingang A **oder** Eingang B gleich 1 sind
- Die ODER-Verknüpfung wird beschrieben als

$$Y = A \vee B$$

(sprich: „Y ist gleich A oder B“)

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

 

- Mit einer ODER-Verknüpfung können auch mehr als zwei Variablen verknüpft werden
- Die ursprüngliche Schreibweise des Erfinders G. Boole war das Multiplikationszeichen ‚ \cdot ‘ für UND sowie das Additionszeichen ‚ $+$ ‘ für ODER
- Diese Bezeichnungen werden auch (vor allem im US-amerikanischen) verwendet
- Vermeiden Sie Verwechslungen: (‚ $+$ ‘ = umgangsspr. „und“ = ODER-Verknüpfung)


Zusammengesetzte boolesche Verknüpfungen

NAND-Verknüpfung

- Eine Reihenschaltung von UND-Verknüpfung mit der Negation ergibt die NAND-Verknüpfung (NAND = „not and“)
- Die NAND-Verknüpfung wird beschrieben als

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0
 
$$Y = \overline{A \& B} \quad (\text{„Y ist gleich A nand B“})$$




- Die Negation wird im Schaltsymbol durch einen Kreis am Ausgang dargestellt

NOR-Verknüpfung

- Eine Reihenschaltung von ODER-Verknüpfung mit der Negation ergibt die NOR-Verknüpfung (NOR = „not or“)
- Die NOR-Verknüpfung wird beschrieben als

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0
 
$$Y = \overline{A \vee B} \quad (\text{„Y ist gleich A nor B“})$$



- NAND und NOR können auch für mehr als zwei Variablen gebildet werden
- Durch Beschalten beider Eingänge mit dem **gleichen Signal** können NAND- und NOR-Logikgatter als **Inverter** benutzt werden

Zusammengesetzte boolesche Verknüpfungen (II)

Antivalenz – XOR


- Die Antivalenz ist nur für zwei Variablen definiert
- Der Ausgang ist 1, wenn die Eingänge **ungleich** sind
- Antivalenz wird meist als **Exklusiv-Oder** (kurz **XOR**) bezeichnet, denn der Ausgang ist 1, wenn A **oder** B gleich 1 sind, **nicht** aber wenn **beide** 1 sind
 - Die Funktion entspricht einem Flurlicht, mit zwei Schaltern

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- Die Antivalenz wird beschrieben als

$$Y = A \oplus B = (\bar{A} \& B) \vee (A \& \bar{B}) \quad (\text{„Y ist gleich A xor B“})$$

- Das Schaltsymbol hat das Symbol ‚=1‘

 

Zusammengesetzte boolesche Verknüpfungen (III)

Äquivalenz – XNOR


- Die Äquivalenz ist ebenfalls nur für zwei Variablen definiert
- Der Ausgang ist 1, wenn die Eingänge **gleich** sind
- Äquivalenz entspricht der negierten Antivalenz und wird auch als **Exklusiv-NOR** (kurz **XNOR**) bezeichnet
- Die Äquivalenz wird beschrieben als

$$Y = A \leftrightarrow B = \overline{A \oplus B} = (A \& B) \vee (\bar{A} \& \bar{B})$$

(„Y ist gleich A äquivalent B“ oder „Y ist gleich A xnor B“)

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

- Das Schaltsymbol hat das Symbol ‚=‘

 


- Es gibt noch weitere Verknüpfungen (Inhibition, Implikation)
 - Die Funktionen selbst sind sinnvoll
 - Die Begriffe werden in der Praxis jedoch nur selten verwendet


US-Amerikanische Logiksymbole

- In englischsprachiger Literatur und in Datenblättern finden Sie auch Logiksymbole in US-amerikanischer Darstellungsweise
- Durch einen Kreis am Ausgang werden die Varianten mit invertiertem Ausgang gekennzeichnet
 - Aus AND wird NAND, aus XOR wird XNOR.


Inverter

 


AND-Gate

 

OR-Gate

 

XOR-Gate


 


Tipps zum Merken:

- Gerade linke Kante des AND ähnlich wie vertikale Striche des A
- Gebogene linken Kante des OR ähnlich wie Rundungen des O
- Extra-Strich des XOR, wie Extra-Ergänzung des OR

Bezeichnung der Schaltungselemente

- Allgemein werden die Schaltungselemente zu booleschen Verknüpfungen als **Schaltglieder** bezeichnet
- Logische Verknüpfungen werden als **Gatter** (engl. „**gate**“) bezeichnet
 - UND-Gatter, ODER-Gatter, XOR-Gatter
- Das Schaltglied zur Negation wird als **Inverter** (engl. „**inverter**“) bezeichnet
- Eine Schaltung aus mehreren (oder einem) Gattern ist ein **Schaltnetz** oder **kombinatorische Schaltung**
- Die von einem Signal maximal zu durchlaufenden Gatter werden als **Logik-Stufen** oder kurz **Stufen** eines Schaltnetzes bezeichnet
 - Man spricht z.B. von **zweistufiger Logik**
 - Inverter werden hierbei nicht gezählt

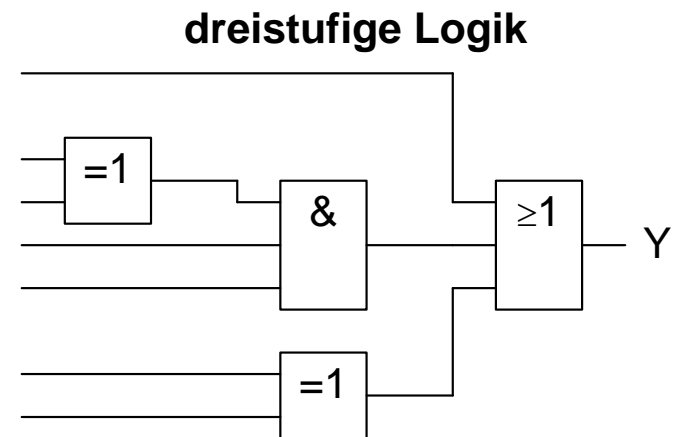 


Beispiel: Zweistufige Logik

Gesucht ist die Funktionstabelle für die skizzierte Schaltung.

Wie viele Einträge hat die Funktionstabelle?

A	B	C	Y

 

Übung für zu Hause:


Es gibt verschiedene grafische Simulatoren für Digitalschaltungen:

- LogiFlash-Composer: <http://tiweb.hsu-hh.de/LogiFlash/index.html>
- CEDAR Logic Simulator: <http://sourceforge.net/projects/cedarlogic/>
- Logisim: <http://sourceforge.net/projects/circuit/>
- Logic Friday: Download z.B. über <http://download.cnet.com>

Erstellen Sie die Schaltung mit einem Simulator und simulieren Sie die Funktionstabelle

Die genannten Simulatoren werden zum Teil nicht mehr gepflegt. Die Industrie verwendet VHDL-Simulation (Kapitel 7).

Beispiel: LogiFlash

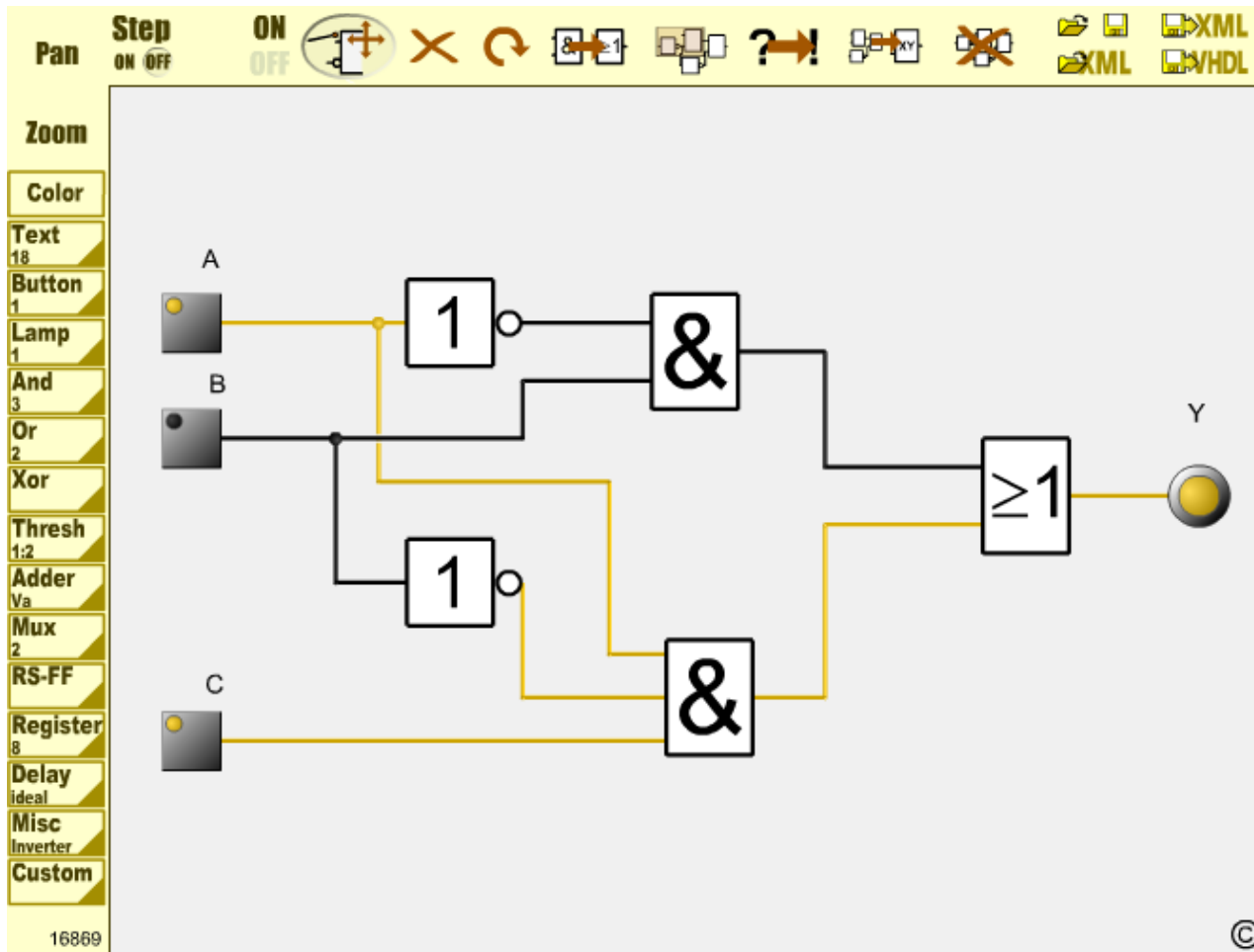

<http://tiweb.hsu-hh.de/LogiFlash/index.html>

- Tipps:**
- Der Inverter befindet sich in der Kategorie „Misc“
 - Mit STRG wird ein Draht an einen bestehenden Draht angeschlossen

Beispiel: Logic Friday

Logic Friday

File Operation Truthtable Equation Gates View Help

Funci... Inputs Outputs True False DC PI Gates

Funci...	Inputs	Outputs	True	False	DC	PI	Gates
F0	4	1	6	10	0	2	4

A	B	C	D	=>	F0
1	X	1	X		1
0	1	X	1		1

Entered by truthtable:
 $F0 = A' B C' D + A' B C D + A B' C D' + A B' C D + A B C D' + A B C D;$

Minimized:
 $F0 = A C + A' B D;$

Trace

Cancel

Help

A = 1

B = 1

C = 1

D = 1

4.2 Rechenregeln der Schaltalgebra

Für Schaltfunktionen gelten Rechenregeln der Schaltalgebra

- Dies ist vergleichbar zur herkömmlichen Algebra
- Die Rechenregeln gelten für UND sowie ODER, teilweise auch für XOR und XNOR
- Hier nur die wichtigsten Regeln, da sie in der Praxis wenig angewandt werden
 - ➔ Die kompletten Regeln finden sich in der Literatur

Kommutatives Gesetz (Vertauschungsgesetz)

- Variablen können in der Reihenfolge vertauscht werden
Z.B.: $A \& B = B \& A$; $A \vee B = B \vee A$

Assoziatives Gesetz (Verbindungsgesetz)

- Die Variablen können in beliebiger Reihenfolge zusammengefasst werden
Z. B.: $A \& B \& C = (A \& B) \& C = A \& (B \& C) = (A \& C) \& B$

Distributives Gesetz (Verteilungsgesetz)

- Variablen können „ausmultipliziert“ und ausgeklammert werden
Z.B.: $A \& (B \vee C) = (A \& B) \vee (A \& C)$

Vorrangregeln

- Vorrang der Operationen (beginnend mit höchstem):
 - Negation
 - UND, ODER, NAND, NOR
 - Äquivalenz und Antivalenz
- Funktionen einer Ebene haben (eigentlich) gleichen Vorrang
- **Aber:** Oft wird ein Vorrang von UND gegenüber ODER verwendet
 - ➔ Schreibweise: $(A \& B) \vee (C \& D) = A \cdot B \vee C \cdot D = A B \vee C D$
 - ➔ Auch hier in der Lehrveranstaltung gilt, wenn nichts anderes genannt, ein Vorrang von UND gegenüber ODER
- In der Klausur dürfen Sie eine der üblichen Schreibweisen verwenden, wenn die Bedeutung klar wird
 - Also auch: $(A \& B) \vee (C \& D) = A \wedge B \vee C \wedge D = A \cdot B + C \cdot D$
- **Tipp für die Praxis:** Im Zweifelsfall Klammern setzen

De Morgansche Gesetze

Beschreibt die **Umwandlung** von UND-Verknüpfungen in ODER-Verknüpfungen und umgekehrt, mit Hilfe von Negationen

1. De Morgansche Gesetz: $\overline{A \& B} = \overline{A} \vee \overline{B}$

Eine NAND-Verknüpfung ist gleich einer ODER-Verknüpfung der negierten Variablen

2. De Morgansche Gesetz: $\overline{A \vee B} = \overline{A} \& \overline{B}$

Eine NOR-Verknüpfung ist gleich einer UND-Verknüpfung der negierten Variablen





Die De Morganschen Gesetze gelten für beliebig viele Variablen

$$\overline{A \& B \& C \& D} = \overline{A} \vee \overline{B} \vee \overline{C} \vee \overline{D}$$

$$\overline{A \vee B \vee C \vee D} = \overline{A} \& \overline{B} \& \overline{C} \& \overline{D}$$


Anwendung der De Morganschen Gesetze

    - Mit den De Morganschen Gesetzen lassen sich Schaltnetze einfach umformen
- Inverter an Eingängen und Ausgängen von Logikgattern werden durch Kreise dargestellt
- Die Äquivalenzen nach De Morgan erlauben die folgenden Umwandlungen




Anwendung der De Morganschen Gesetze (II)

 - Inverter können an den Anfang oder das Ende einer Leitung verschoben werden
Achtung: Wenn der Ausgang eines Logikgatters an mehrere Eingänge angeschlossen ist, müssen **alle** Eingänge invertiert werden
- Zwei Inverter heben sich auf



- Diese Umformungen werden auch als „**Bubble Pushing**“ bezeichnet
- **Ziel** ist es, vorhandene oder kostengünstige Logikgatter für ein Schaltnetz zu verwenden

 Beispiel: Anwendung der De Morganschen Gesetze



Shannonsches Gesetz

- Die De Morganschen Gesetze lassen sich noch verallgemeinern
- Eine beliebige Schaltfunktion lässt sich negieren, indem
 - Alle Variablen negiert werden
 - Die Verknüpfungen UND in ODER sowie ODER in UND gewandelt werden
- Formal kann man schreiben:

$$\overline{f(A, B, C, \dots, \bar{A}, \bar{B}, \bar{C}, \dots, \&, v)} = f(\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}, \dots, A, B, C, \dots, v, \&)$$

4.3 Entwurfsverfahren nach Karnaugh

- Der Entwurf digitaler Schaltungen erfolgt heutzutage meist durch VHDL-Entwurf und EDA-Programme
 - EDA = Electronic Design Automation
- Kleinere Schaltungen mit bis zu 4 - 6 Eingangsvariablen können sehr einfach grafisch entworfen werden
 - Dies wird als Minimierung mit **Karnaugh-Diagramm** bezeichnet
 - Andere Bezeichnungen sind: Venn-Diagramm, KV-Diagramm (V=„Veitch“)

Weitere Verfahren

- Mit Minimierungsalgorithmen lassen sich Funktionen fast beliebiger Größe minimieren
- Am bekanntesten ist das Verfahren nach Quine-McCluskey
- Die Berechnung mit Papier und Bleistift ist möglich, es empfiehlt sich jedoch der Einsatz eines Computers
 - Einige Programme sind frei verfügbar

Normalformen

- Durch Anwendung der Regeln der Schaltalgebra lässt sich jede Schaltfunktion in eine **Normalform** umwandeln
- Eine Normalform ist eine besonders **anschauliche** und **übersichtliche** Form der Schaltfunktion
 - Es gibt zwei Normalformen, **disjunktive** und **konjunktive** Normalform
- In einer Normalform treten nur **UND**- sowie **ODER**-Verknüpfungen auf. Variablen werden **nicht negiert** und **negiert** verwendet.
- Die Normalformen benutzen Minterme und Maxterme

Minterm

- Ein Minterm ist eine **UND**-Verknüpfung die **jede Variable** genau einmal benutzt
- Die Variable kann **nicht negiert** oder **negiert** verwendet werden
- Ein Minterm ist bei genau einer Kombination der Eingangsvariablen 1
- Bei n Eingangsvariablen existieren 2^n verschiedene Minterme

Beispiele für 3 Eingangsvariable:

$$A \& B \& C; \quad A \& \bar{B} \& C; \quad \bar{A} \& \bar{B} \& C; \quad \bar{A} \& \bar{B} \& \bar{C}$$



Normalformen (II)

Maxterm

- Ein Maxterm ist eine **ODER**-Verknüpfung die **jede Variable** genau einmal benutzt
- Die Variable kann **nicht negiert** oder **negiert** verwendet werden
- Ein Maxterm ist bei genau einer Kombination der Eingangsvariablen nicht 1
- Bei n Eingangsvariablen existieren 2^n verschiedene Maxterme

Beispiele für 3 Eingangsvariable: $A \vee B \vee C$; $A \vee \overline{B} \vee C$

Beispiel: Funktionstabelle einiger Minterme und Maxterme

A	B	C	$A \& B \& C$	$A \& \overline{B} \& C$	$\overline{A} \& \overline{B} \& \overline{C}$	$A \vee B \vee C$	$A \vee \overline{B} \vee C$	$\overline{A} \vee \overline{B} \vee \overline{C}$
0	0	0	0	0	1	0	1	1
0	0	1	0	0	0	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	0	1
0	1	1	0	0	0	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1
1	0	1	0	1	0	1	1	1
1	1	0	0	0	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0	1	1	0

Disjunktive Normalform

- Die **disjunktive Normalform (DNF)** ist die **ODER**-Verknüpfung von **Mintermen**
(Zur Erinnerung: Disjunktion meint die ODER-Verknüpfung)
- Jede Schaltfunktion kann in die disjunktive Normalform umgewandelt werden:
 - Für jede Kombination an Eingangsvariablen, die den Ausgangswert 1 ergibt, wird der Minterm gebildet
 - Die Minterme werden mit der ODER-Verknüpfung verbunden

Beispiel: Funktion laut Tabelle

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

3 Minterme:

$$\bar{A} \& B \& \bar{C}$$

$$\bar{A} \& B \& C$$

$$A \& \bar{B} \& C$$

Disjunktive Normalform:

$$Y = \bar{A}B\bar{C} \vee \bar{A}BC \vee A\bar{B}C$$



Konjunktive Normalform

- Die **konjunktive Normalform (KNF)** ist die **UND**-Verknüpfung von **Maxtermen**
(Zur Erinnerung: Konjunktion meint die UND-Verknüpfung)
- Jede Schaltfunktion kann in die konjunktive Normalform umgewandelt werden:
 - Für jede Kombination an Eingangsvariablen, die den Ausgangswert 0 ergibt, wird der Maxterm gebildet
 - Die Maxterme werden mit der UND-Verknüpfung verbunden

Beispiel: Funktion laut Tabelle

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

3 Maxterme: $A \vee B \vee \bar{C}$
 $\bar{A} \vee B \vee C$
 $\bar{A} \vee \bar{B} \vee C$

Konjunktive Normalform:

$$Y = (A \vee B \vee \bar{C}) \& (\bar{A} \vee B \vee C) \& (\bar{A} \vee \bar{B} \vee C)$$

Vergleich der Normalformen

- Beide Normalformen sind gleich gut zur Schaltungsdarstellung geeignet
- Die Anzahl der Minterme bzw. Maxterme entspricht der Anzahl an Eingangskombination die eine 1 (DNF) bzw. 0 (KNF) ergeben.
 - Die disjunktive Normalform ist üblicherweise anschaulicher und wird meist verwendet
 - In der Vorlesung wird hauptsächlich die disjunktive Normalform (DNF) verwendet
 - Falls nur wenige Eingangskombinationen eine 0 ergeben, kann die konjunktive Normalform vorteilhaft sein

Hinweis: Die Normalformen werden manchmal auch als vollständige Normalformen oder kanonische Normalformen bezeichnet

Vereinfachung von Schaltfunktionen

- Eine **Schaltfunktion** kann entsprechend der Normalform direkt in ein **Schaltnetz** umgesetzt werden
- Oft kann die Schaltfunktion jedoch noch vereinfacht werden



Beispiel:

- Disjunktive Normalform:

$$Y = \overline{A}BC \vee \overline{A}B\overline{C} \vee A\overline{B}C$$

- Die ersten beiden Terme können zusammengefasst werden:
  
$$Y = \overline{A}B \vee A\overline{B}C$$




→ Da nicht einfach ersichtlich ist, welche Terme zusammengefasst werden können, wird ein grafisches Verfahren verwendet

Logikminimierung mit Karnaugh-Diagramm





- In einem Karnaugh-Diagramm wird eine Funktionstabelle grafisch dargestellt
- Minterme oder Maxterme, die zusammengefasst werden können, liegen nebeneinander und können leicht identifiziert werden
 - Hier soll vorrangig das Karnaugh-Diagramm der disjunktiven Normalform mit Mintermen erläutert werden. Das Verfahren ist gleich gut für die konjunktive Normalform geeignet.
- Eine Schaltfunktion mit n Variablen wird in 2^n Feldern eingetragen
- Benachbarte Felder unterscheiden sich in nur einer Variable und können zusammengefasst werden

Karnaugh-Diagramm für zwei Variablen

 




Karnaugh-Diagramm für drei Variablen

    - Gegenüber dem Fall für zwei Variablen muss beachtet werden:
 - Erweiterung auf 8 Felder
 - An einer Kante werden zwei Variable angeordnet
 - Die Anordnung ist so, dass benachbarte Felder sich in nur einer Variable unterscheiden (Gray-Code)
 - In Richtung der zwei Variablen sind auch linker und rechter Rand benachbart
 - Auch Gruppen von vier Funktionswerten können zusammengefasst werden



Karnaugh-Diagramm für vier Variablen

   - Erweiterung auf 16 Felder
- An beiden Kanten werden zwei Variable angeordnet
- Auch Gruppen von acht Funktionswerten können zusammengefasst werden
 - Tipp: Auch die vier Ecken sind benachbart



- Auch für 5 und 6 Variablen können Karnaugh-Diagramme aufgestellt werden
- Identifikation benachbarter Terme erfordert mehr Übung (trainiert aber das räumliche Vorstellungsvermögen)

Überdeckte Terme

- Mittels der Nachbarschaft in der grafischen Darstellung werden Minterme zu einfacheren Termen, den **Produkttermen**, zusammengefasst
- Die Produktterme werden durch eine ODER-Verknüpfung zusammengefasst
- Terme, die komplett von anderen Termen überdeckt sind, können möglicherweise weggelassen werden

Beispiel:

- Term 1 und Term 4 werden benötigt, da sie 1-Stellen umfassen, die von **keinem anderen Term** abgedeckt werden
- Term 2 und Term 3 umfassen nur 1-Stellen, die auch von anderen Termen abgedeckt sind
- Term 2 **oder** Term 3 können weggelassen werden
- **Achtung:** Werden Term 2 **und** Term 3 weggelassen, wäre eine 1-Stelle nicht abgedeckt
Dies wäre ein **Fehler**

C,D=

	00	01	11	10	
00	1	1	0	0	Term 1
01	1	1	0	0	Term 2
11	0	1	1	0	Term 3
10	0	0	1	0	Term 4

A,B=

Formulierung der Minterme

- Aus der grafischen Darstellung müssen die Minterme abgelesen werden
 - Identifizieren Sie die Variablen, über die sich ein Term nur in einer Polarität (nicht negiert oder negiert) ausdehnt
 - Ein Minterm entspricht der UND-Verknüpfung dieser Variablen
- Zur besseren Identifikation, kann die Polarität der Variablen durch Balken eingetragen werden

Beispiel:

Term 1: $\bar{A} \& \bar{C}$

Term 2: $B \& \bar{C} \& D$

Term 3: $A \& B \& D$

Term 4: $A \& C \& D$

A,B=		C,D=				
		<u>D</u>	<u>C</u>			
		00	01	11	10	
B A	00	1	1	0	0	Term 1
	01	1	1	0	0	Term 2
	11	0	1	1	0	Term 3
	10	0	0	1	0	Term 4

„Don't Cares“

- Manche Schaltfunktionen sind nicht für alle Kombinationen an Eingangsvariablen definiert
- Die undefinierten Ausgangswerte werden als „don't care“ bezeichnet und erhalten das Symbol „-“
- Bei der Minimierung werden „don't cares“ wie folgt benutzt:
 - Zur **Bildung** möglichst **großer Produktterme** werden „don't cares“ wie 1-Stellen verwendet
 - Zur **Auswahl** der **benötigten Produktterme** werden „don't cares“ nicht verwendet und wie 0-Stellen betrachtet

Beispiel:

- Mit Hilfe der „don't cares“ können vier Produktterme gebildet werden
- Term 3 wird nicht benötigt
- Die Schaltfunktion lautet:

$$Y = \overline{A}\overline{B}CD \vee BC\overline{D} \vee A\overline{C}$$

C,D=		<u>D</u> <u>C</u>				
		00	01	11	10	
A,B=	00	0	0	1	0	Term 1
	01	0	0	0	1	Term 2
	11	1	-	-	-	Term 3
	10	1	-	0	0	Term 4